

вариант 1

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 2

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 3

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 4

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 5

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

вариант 6

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

вариант 7

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

вариант 8

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 9

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 10

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 11

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 12

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

вариант 13

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

вариант 14

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 15

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 16

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 17

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

вариант 18

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

вариант 19

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 20

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 21

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

вариант 22

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

вариант 23

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

вариант 24

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

вариант 25

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

вариант 26

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

вариант 27

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

вариант 28

А	В	С	Функция
датчик 1	Датчик 2	датчик 3	Насос
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1