

Лабораторная работа № 8

Тема: Изучение программируемых реле для управления технологическими процессами
(на примере ПР200 ОВЕН)

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить представление:

- о назначении, технических характеристиках и способах подключения дискретных входов и выходов ОВЕН ПР200;
- об основных возможностях программы OWEN Logic.

Научиться:

- создавать и сохранять проекты в программе OWEN Logic;
- выполнять отладку проектов.

2 ОБЪЁМ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЯ

Данная лабораторная работа выполняется в течение четырех часов. Выполнение работы идет одновременно с изучением теоретической части. Для закрепления материала необходимо выполнить упражнения для самостоятельной работы и оформить отчет.

3 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Общие сведения о программируемом реле ОВЕН ПР200

Устройства фирмы ОВЕН серии ПР (ПР100, ПР114 и ПР200) относятся к классу программируемых логических контроллеров малой мощности.

Прибор ПР200 ([рисунок 1.1](#)) предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Область применения:

- управление наружным и внутренним освещением, освещением витрин;
- управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
- конвейерные системы;
- управление подъемниками и т. д.



Рисунок 1.1 – Внешний вид программируемого реле ОВЕН ПР200

Приборы выпускаются в различных исполнениях, отличающихся друг от друга напряжением питания, количеством дискретных выходов, наличием аналоговых входов/выходов, интерфейсов связи RS-485 и предустановленной программой. Приборы позволяют увеличивать количество интерфейсов связи путем установки дополнительных интерфейсных плат.

Для добавления интерфейса RS-485 в программируемое реле ОВЕН ПР200 применяется интерфейсная плата ОВЕН ПР-ИП485 ([рисунок 1.2](#)), устанавливаемая в посадочное гнездо корпуса ПР200, и не занимающая дополнительного места на DIN-рейке. Каждый интерфейс может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave (ModBus RTU/ASCII). Обмен по каждому интерфейсу ведется независимо друг от друга.



Рисунок 1.2 – Интерфейсная плата ПР-ИП485

Для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 предназначен модуль расширения ОВЕН ПРМ ([рисунок 1.3](#)). Существуют две модификации модулей: с питанием на 24 В постоянного напряжения (ПРМ-24.1) и 220 В переменного напряжения (ПРМ-220.1).

Подключение модулей ПРМ осуществляется по внутренней шине. К ПР200 можно подключить до двух модулей расширения ввода/вывода. Входы модуля гальванически развязаны относительно питания и относительно друг друга (по 4 входа). Модули имеют свое независимое питание и индивидуальную гальваническую развязку выходов, что повышает надежность системы.

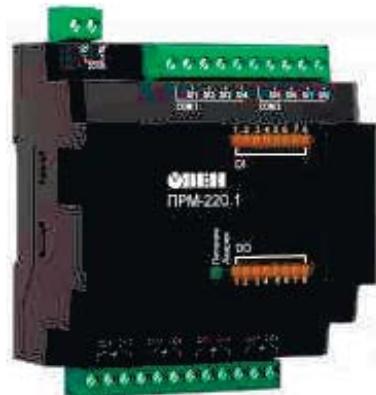


Рисунок 1.3 – Модуль расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ

Программируемые реле ОВЕН ПР200 поставляются в различных модификациях. Информация об исполнении указывается в структуре условного обозначения следующим образом – [рисунок 1.4](#).

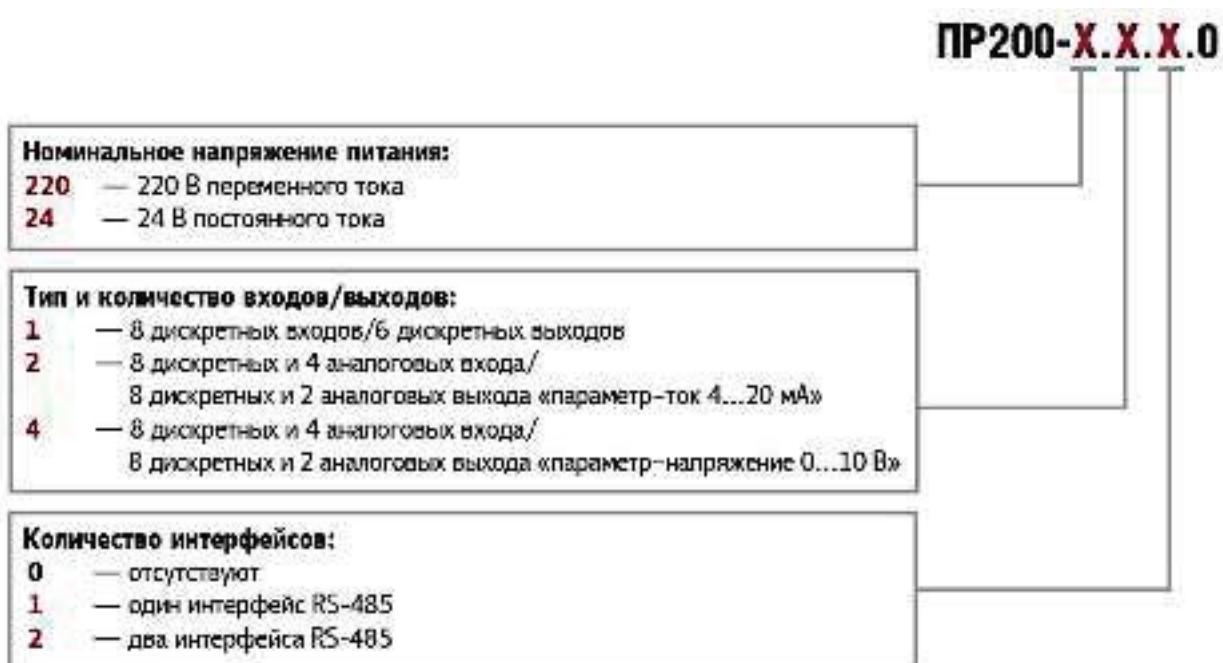


Рисунок 1.4 – Структура условного обозначения
программируемого реле ПР200

При оформлении конструкторской документации в спецификации используют полную запись обозначения реле, например: **Устройство управляющее многофункциональное ПР200-220.2.2.0-46526536-2015.**

При заказе устройства следует использовать сокращенное наименование, например: **ПР200-220.2.2.0**

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 120...230 В переменного тока, оснащенное:

- восемью дискретными входами для сигналов 230В переменного тока;
- четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0...10 В; 4...20 мА; 0...4000 Ом;
- восемью дискретными выходами типа электромагнитное реле;
- двумя аналоговыми выходами ЦАП «параметр – ток»;
- двумя интерфейсами RS-485.

Прибор выпускается в сборном пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку.

Корпус прибора имеет ступенчатую трехуровневую форму. На лицевой (передней) плоскости корпуса расположены элементы индикации и управления, на задней поверхности корпуса расположены защелки крепления прибора на DIN-рейке. На верхних и нижних ступенчатых поверхностях корпуса размещены разъемные соединения прибора (клеммники), через которые осуществляется подключение исполнительных механизмов, дискретных и аналоговых датчиков, линий связи RS485 и других внешних связей ([рисунок 1.5](#)). Разъемная конструкция клемм прибора позволяет осуществлять оперативную замену прибора без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.

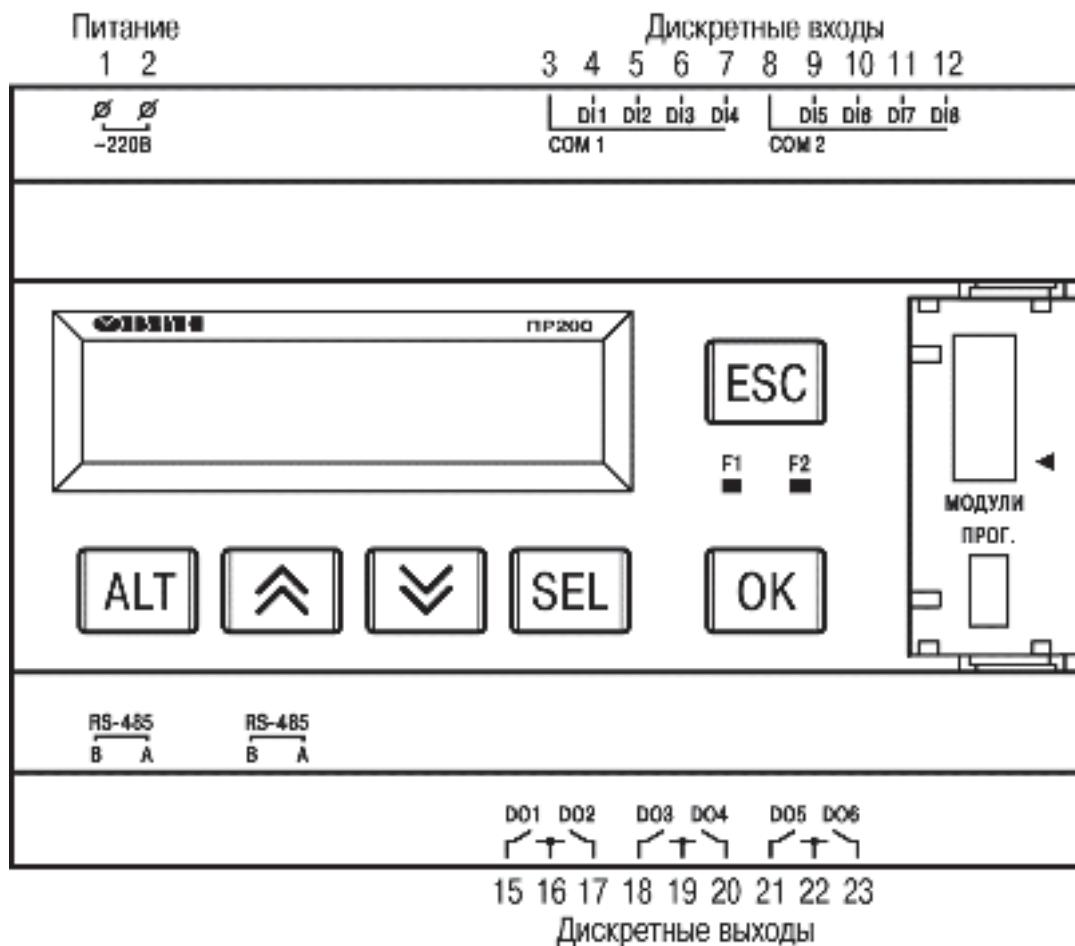


Рисунок 1.5 – Вид на лицевую сторону программируемое реле ПР200
(крышка отсека подключения модулей условно не показана)

Питание прибора следует осуществлять переменным или постоянным напряжением в зависимости от модификации прибора.

Подключение к сети переменного тока следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети.

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более $0,75 \text{ мм}^2$, концы которых перед подключением следует зачистить и залудить. Зачистку жил кабелей необходимо выполнять с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т.е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы. Для записи в прибор пользовательской программы подключение его осуществляется через интерфейсный порт «ПРОГ.» (miniUSB) к USB-порту ПК.

3.2 Подключение дискретных входов прибора

К дискретным входам прибора ОВЕН ПР200 можно подключать дискретные датчики различных типов.

На [рисунке 1.6](#) приведена схема подключения дискретных датчиков типа «сухой контакт», т.е. таких датчиков, у которых отсутствуют гальванические связи с цепями электропитания и «землёй». Например, кнопки, тумблеры, концевые выключатели, контакты электромагнитных реле и магнитных пускателей и пр.

На переменном токе все входы групп должны работать от одной фазы.

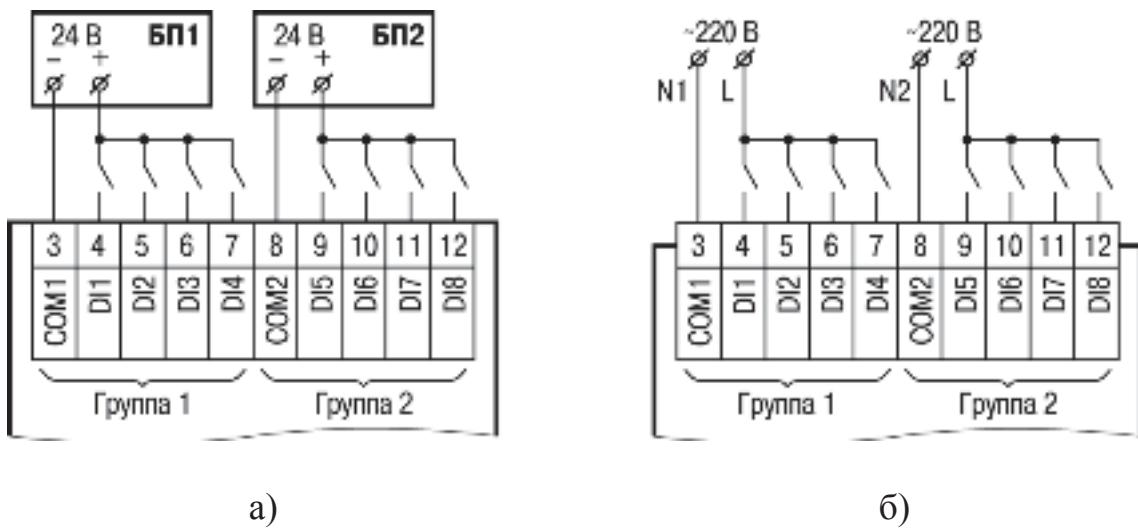


Рисунок 1.6 – Подключение к ПР200 дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»: а) к ПР200.24; б) к ПР200.220

На [рисунке 1.7](#) приведена схема подключения к ПР200 трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором.

При подключении дискретных датчиков разрешается использовать один и тот же блок питания для запитывания двух групп входов, внутри одной группы можно одновременно использовать датчики с выходом типа «сухой контакт» и с выходным транзистором. В качестве внешнего источника питания может быть использован встроенный в прибор источник 24 В.

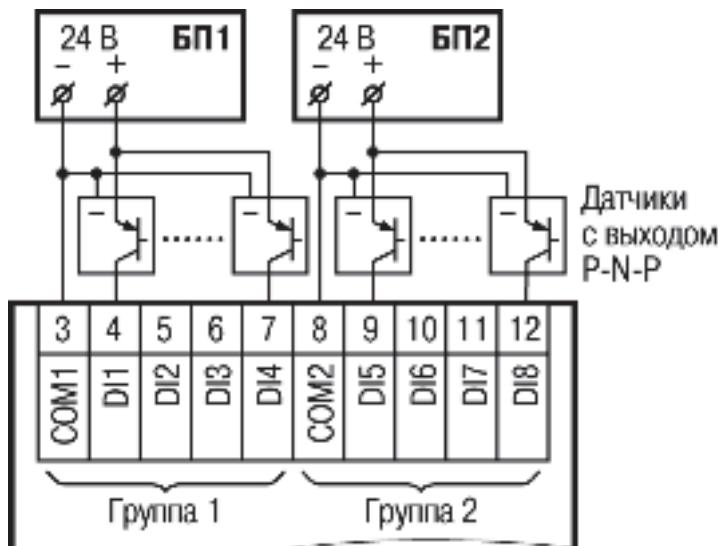


Рисунок 1.7 – Схема подключения к ПР200 трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор р-п-р-типа с открытым коллектором

3.3 Подключение дискретных выходов прибора

Дискретные выходы ПР200 реализованы в виде электромагнитных реле, предназначенных для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В переменного тока и рабочим током не более 5 А ([рисунок 1.8](#)).

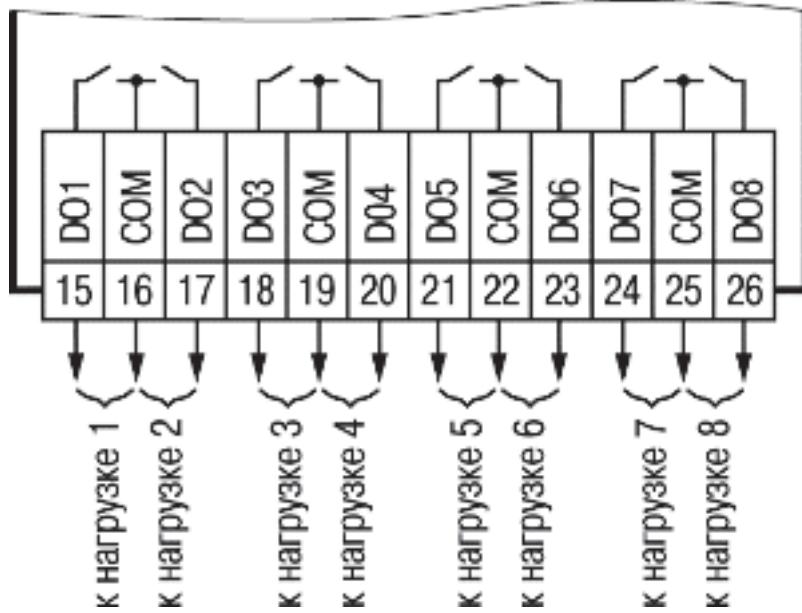


Рисунок 1.8 – Схема подключения нагрузки к ВЭ типа Р

4 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

4.1 Программа OWEN Logic

Программное обеспечение (ПО) OWEN Logic – среда программирования, предназначенная для создания алгоритмов работы коммутационных приборов, относящихся к классу программируемых реле (ПР), в частности, ОВЕН ПР110, ПР114, ПР200. Для составления программы используется визуальный язык на основе графических блоков (FBD), применяемых в цифровых электрических схемах. FBD – графический язык программирования стандарта МЭК 61131-3. Предназначен для программирования программируемых логических контроллеров (ПЛК). При программировании используются наборы библиотечных блоков и собственные блоки, также написанные на FBD или других языках стандарта МЭК 61131-3.

Библиотека OWEN Logic насчитывает более 30 типов функциональных блоков, объединенных в группы:

- логические функции («И», «ИЛИ», «НЕ» и т.д.);
- арифметические функции и функции сравнения;

- таймеры, генераторы, счетчики, триггеры;
- функции работы с битами;
- функциональные блоки работы с часами реального времени.

Среда программирования предоставляет возможность создания своих функциональных блоков (макросов), а также использования онлайн-базы макросов. Наличие режима симуляции позволяет выполнять проверку корректности программ и осуществлять поиск ошибок в работе алгоритма.

Запустить программу OWEN Logic можно одним из следующих способов:

- выполнив команду Пуск – Программы – Owen – OWEN Logic – OWEN Logic;



- с помощью ярлыка на рабочем столе.

4.2 Создание и редактирование проекта в программе OWEN Logic

Упражнение 1

В этом упражнении вы запустите программу OWEN Logic и познакомитесь с интерфейсом программы.

1. Запустите программу OWEN Logic одним из способов.
2. Для создания нового проекта выполните команду Файл – Новый проект... или нажмите сочетание клавиш Ctrl+N.
3. На экране появится окно для выбора модели программируемого реле ([рисунок 1.9](#)). Выберите модель ПР200-220.1.X.XXXX. Нажмите OK.
4. На экране появится окно нового проекта ([рисунок 1.10](#)).
5. Изучите содержимое окна проекта, используя [рисунок 1.10](#).

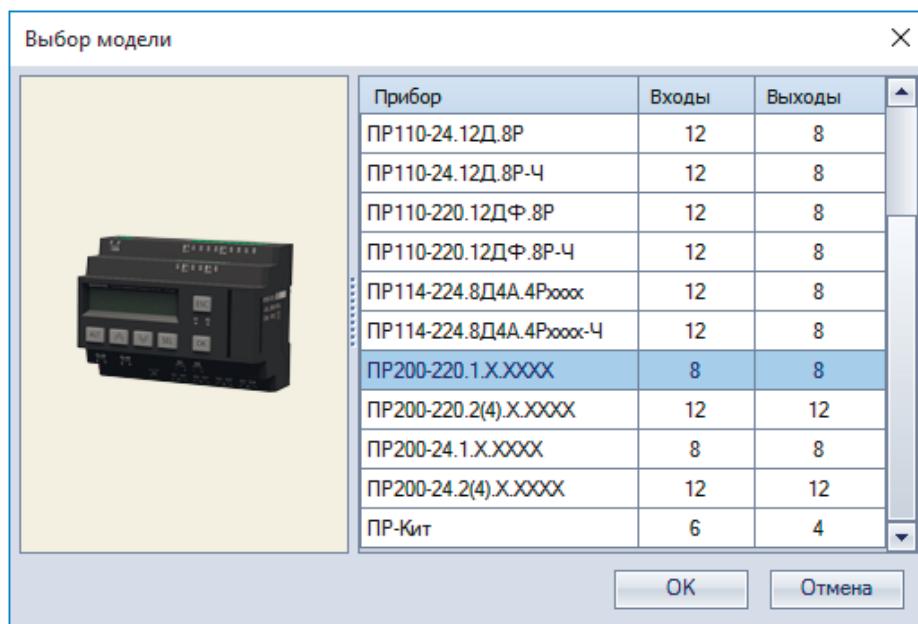


Рисунок 1.9 – Окно выбора модели программируемого реле ОВЕН ПР при создании проекта в среде OWEN Logic

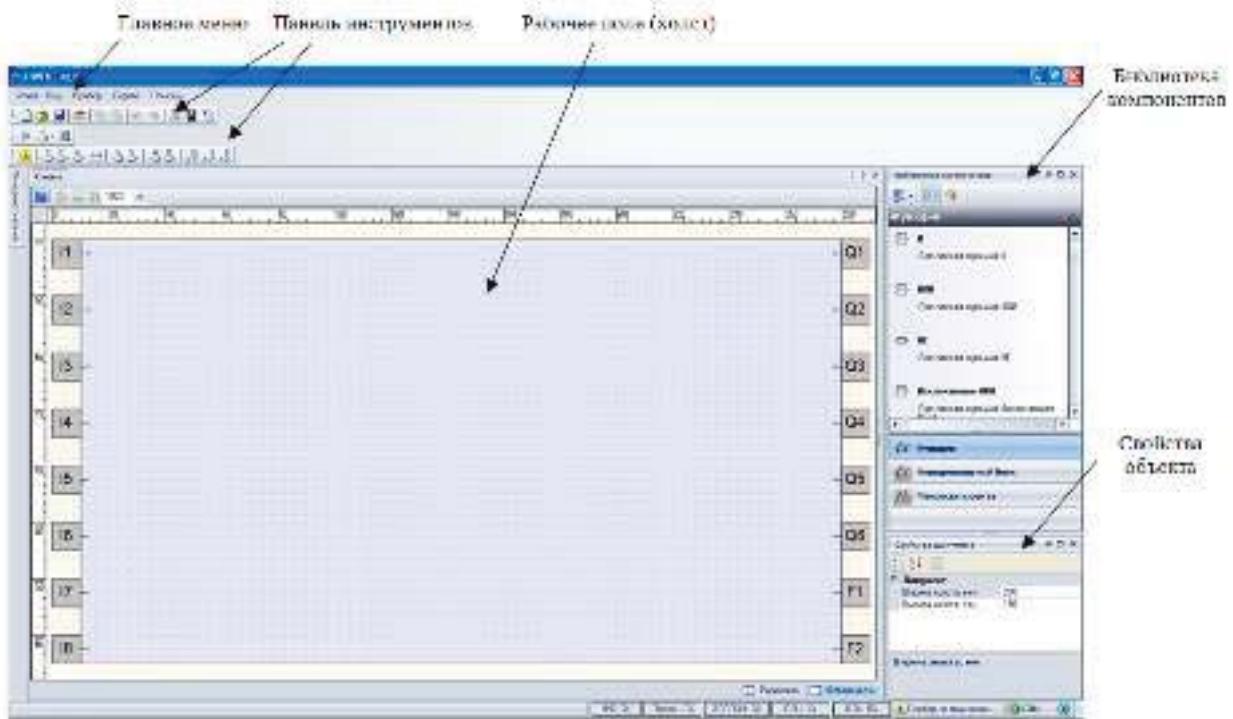


Рисунок 1.10 – Окно нового проекта в среде OWEN Logic

На [рисунке 1.10](#) изображено окно нового проекта в программе OWEN Logic. Сверху расположено главное меню с пунктами «Файл», «Вид» и т.д. По мере разбора новых функций системы программирования вы будете обращаться к соответствующим пунктам главного меню.

Под главным меню расположена панель инструментов для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям программы OWEN Logic.

В центральной части экрана находится рабочее поле (холст), в котором реализуется тот или иной алгоритм работы программируемого реле. Рабочее поле появляется сразу после создания нового проекта.

В правой части экрана расположены два окна. Окно «Библиотека компонентов» служит для выбора функциональных блоков, которые переносятся на рабочее поле. Окно «Свойства» предназначено для настройки свойств выбранного объекта.

В основу создания алгоритмов с помощью OWEN Logic положен язык программирования с помощью функциональных блоков – язык FBD. Добавляя такие блоки и настраивая линии связи между ними, можно реализовать необходимый функционал программируемого реле.

На рабочем поле ([рисунок 1.10](#)) схематично сверху вниз отображены входы, сначала дискретные, потом аналоговые (если такие предусмотрены для используемой вами модификации ОВЕН ПР). Справа аналогично показаны выходы. Между входами и выходами добавляются функциональные блоки, проводятся линии связи, формируя будущий алгоритм работы реле.

Упражнение 2

В этом упражнении вы научитесь создавать и сохранять проект.

Разработать программу на языке FBD в среде OWEN Logic, реализующую логическую функцию «ИЛИ». Например, пусть ко второму (I2) и четвертому (I4) дискретным входам устройства подключены кнопки с самофиксацией «Запуск 1» и «Запуск 2», при нажатии на которые должна быть запитаана катушка магнитного пускателя KM1, подключённая к первому дискретному выходу программируемого реле (Q1). Данная логика работы системы описывается посредством логической функции «ИЛИ»

$$Q1 = I2 \vee I4.$$

1. Перед началом работы настройте размеры рабочего поля (холста). Для этого щелкните левой кнопкой мыши на холсте и в окне «Свойства документа» установите ширину холста, в мм – 100, высоту холста, в мм – 230 ([рисунок 1.10](#)).

2. Для составления программы согласно полученной логической функции необходимо переместить на холст функцию «ИЛИ», к входам которой подвести сигналы со входов I2 и I4, а выход соединить с выходом Q1 ([рисунок 1.11](#)). Для этого в библиотеке компонентов найдите функцию «ИЛИ» и с помощью левой кнопки мыши перетащите элемент на холст.

3. Соедините блок «OR» с дискретными входами I2, I4 и выходом Q1. Для этого подведите курсор к входу I2 так, чтобы появился красный квадрат. Затем, нажав и удерживая левую кнопку мыши, протяните линию связи к входу в блок «OR» ([рисунок 1.12](#)). Аналогично, протяните линии связи от входа I4, к выходу Q1. Результат сравните с [рисунком 1.11](#).

4. Сохраните проект с именем **LR1**.

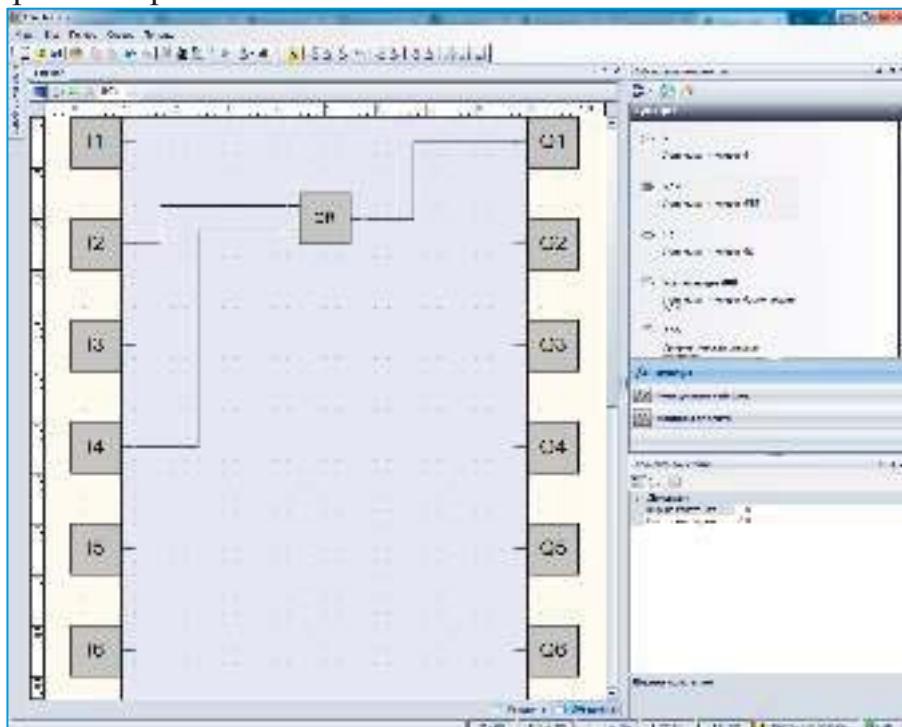


Рисунок 1.11 – Программа в среде OWEN Logic, реализующая логическую функцию «ИЛИ»

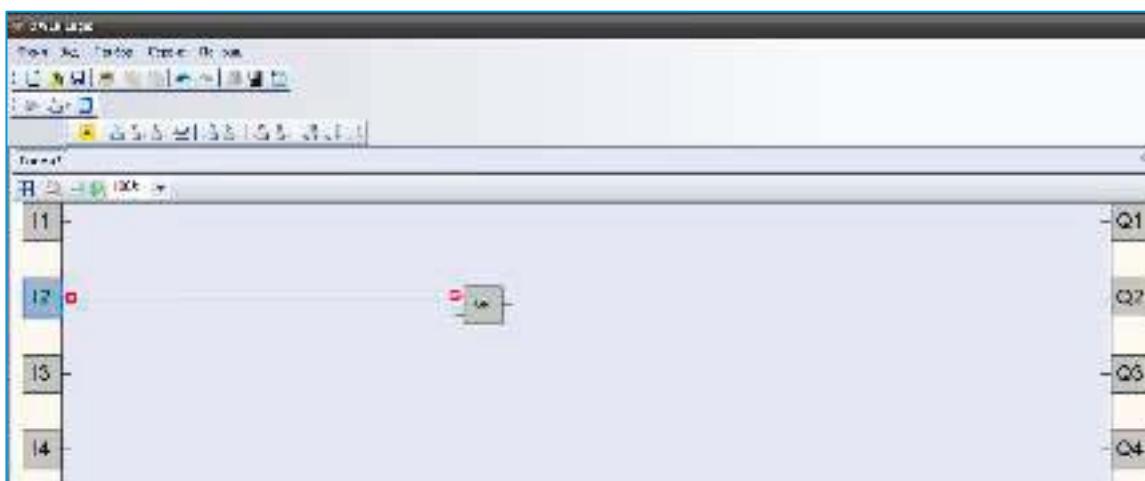


Рисунок 1.12 – Создание линии связи

4.3 Проверка работы программы в режиме симулятора

Упражнение 3

В этом упражнении вы научитесь выполнять отладку созданной программы в режиме симулятора.

1. Для проверки правильности работы программы, её отладки, необходимо запустить созданную программу в режиме симулятора. Для этого выполните команду **Сервис – Режим симулятора** или нажмите одноименную кнопку на панели инструментов ([рисунок 1.13](#)).

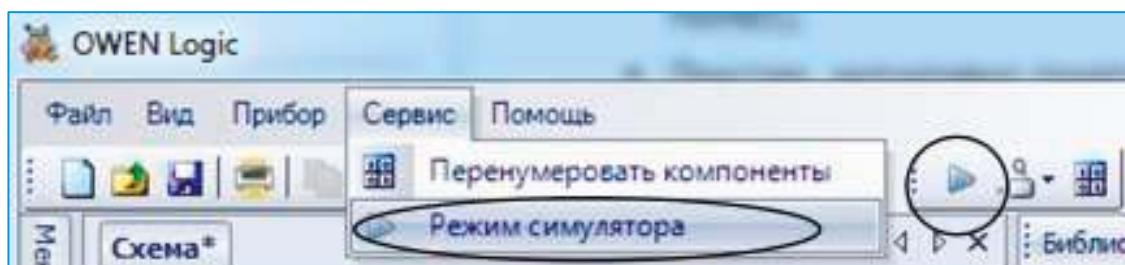


Рисунок 1.13 – Включение режима симулятора

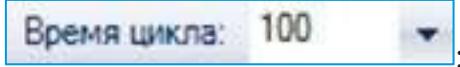
После перехода OWEN Logic в режим симулятора на экране появится дополнительная панель управления симулятором ([рисунок 1.14](#)), которая позволяет запускать, останавливать и настраивать параметры режима симулятора.



Рисунок 1.14 – Панель управления режимом симулятора

На панели расположены следующие элементы управления:

- кнопка запуска моделирования в реальном времени

- кнопка для пошагового моделирования, выполняет 1 цикл программы при нажатии 
- пауза в работе симулятора, при повторном нажатии процесс моделирования продолжается 
- кнопка остановки работы симулятора, осуществляет перевод режима симулятора в первоначальное состояние 
- поле ввода для задания времени периода обновления информации на схеме 
- поле ввода для задания времени цикла для временных функциональных блоков – «TON», «TOF», «BLINK» 
- поле ввода для выбора единиц измерения времени цикла: мс, сек, мин, час 

Для вариантов исполнений приборов с функцией часов реального времени открывается дополнительная панель, при помощи которой можно моделировать поведение функциональных блоков «CLOCK» и «CLOCK WEEK» во времени ([рисунок 1.15](#)).

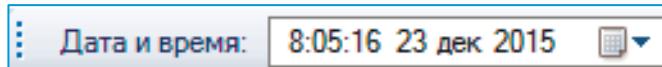


Рисунок 1.15 – дополнительная панель для моделирования поведения функциональных блоков «CLOCK» и «CLOCK WEEK» во времени

2. Задайте значения входных сигналов на входах I2=1, I4=0. Значения всех входных и выходных сигналов по умолчанию равны 0. Для изменения входного сигнала на 1 нажмите левой кнопкой мыши на вход I2. Рамка вокруг I2 окрасится в красный цвет. Таким образом, на вход I2 подали 1. Вход I4 имеет сигнал по умолчанию 0.

3. Для запуска симулятора в режиме реального времени нажмите кнопку . В результате работы симулятора на выходе Q1 появится сигнал 1 ([рисунок 1.16](#)). Для перевода режима симулятора в первоначальное состояние нажмите дважды кнопку .

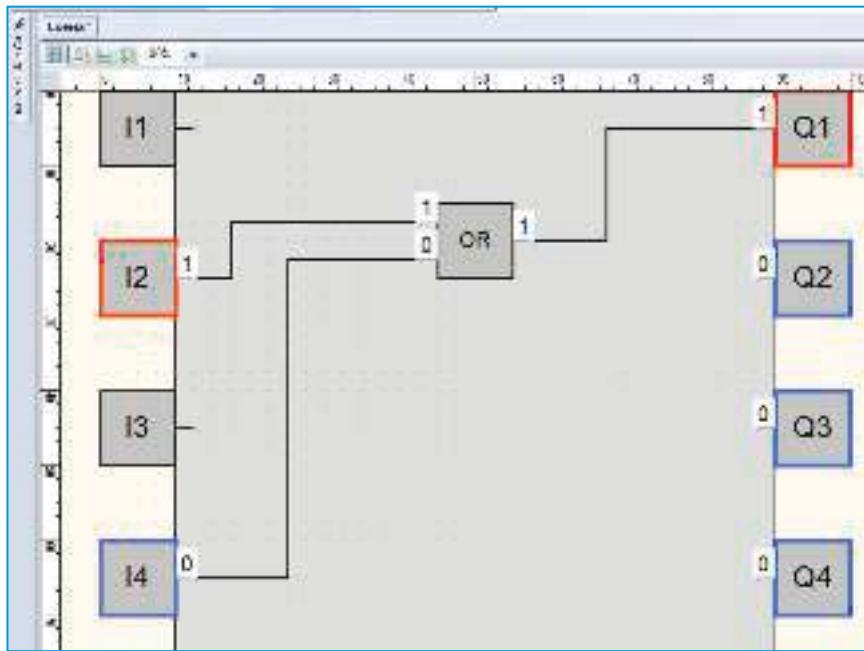


Рисунок 1.16 – Работа программы в режиме симулятора

4. Проверьте работу программы для следующих значений входных сигналов: (0, 0), (0, 1), (1, 1). Убедитесь, что блок «OR» выдает на выходе 0 в случае, когда на обоих входах 0.

5. Выйдите из режима симулятора, нажав кнопку .
6. Сохраните проект. Закройте программу.

4.4 Подключение прибора и настройка соединения

После составления и проверки программы её необходимо записать в память устройства. Для этого прибор необходимо подключить к компьютеру и выполнить настройку соединения, подав команду **Прибор – Настройка порта**.

В зависимости от выбранной модели ПР для соединения используется либо комплект для программирования, например ПР-КП20, либо кабель для программирования, входящий в комплект поставки ПР.

Настройка соединения состоит в выборе номера используемого СОМ-порта, остальные настройки фиксированные и выводятся для справки ([рисунок 1.17](#)).

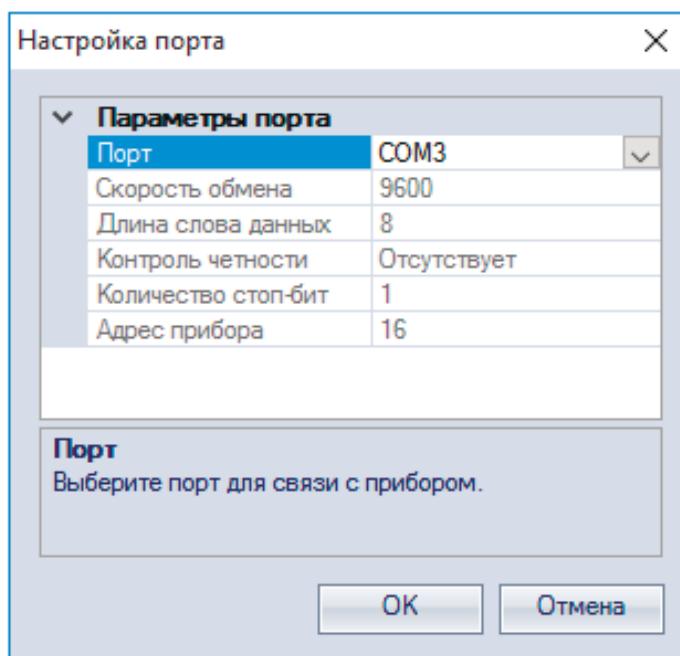


Рисунок 1.17 – Настройка порта

При подключении ОВЕН ПР к компьютеру через порт USB необходимо установить драйвер USB с CD-диска, входящего в комплект поставки прибора, либо скачать нужный драйвер на сайте owen.ru. После установки драйвера и подключения прибора к компьютеру узнать номер эмулируемого СОМ-порта можно в диспетчере устройств ОС Windows ([рисунок 1.18](#)).

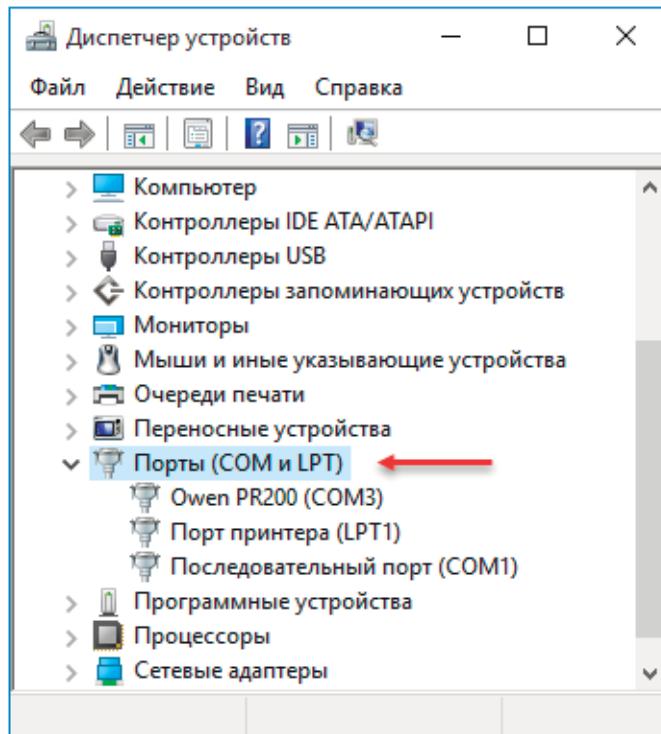


Рисунок 1.18 – Определение номера эмулируемого СОМ-порта

Подключенный прибор настраивается путем подачи команды **Прибор – Настройка прибора** и корректировки параметров в диалоговом окне **Настройка прибора** ([рисунок 1.19](#)).

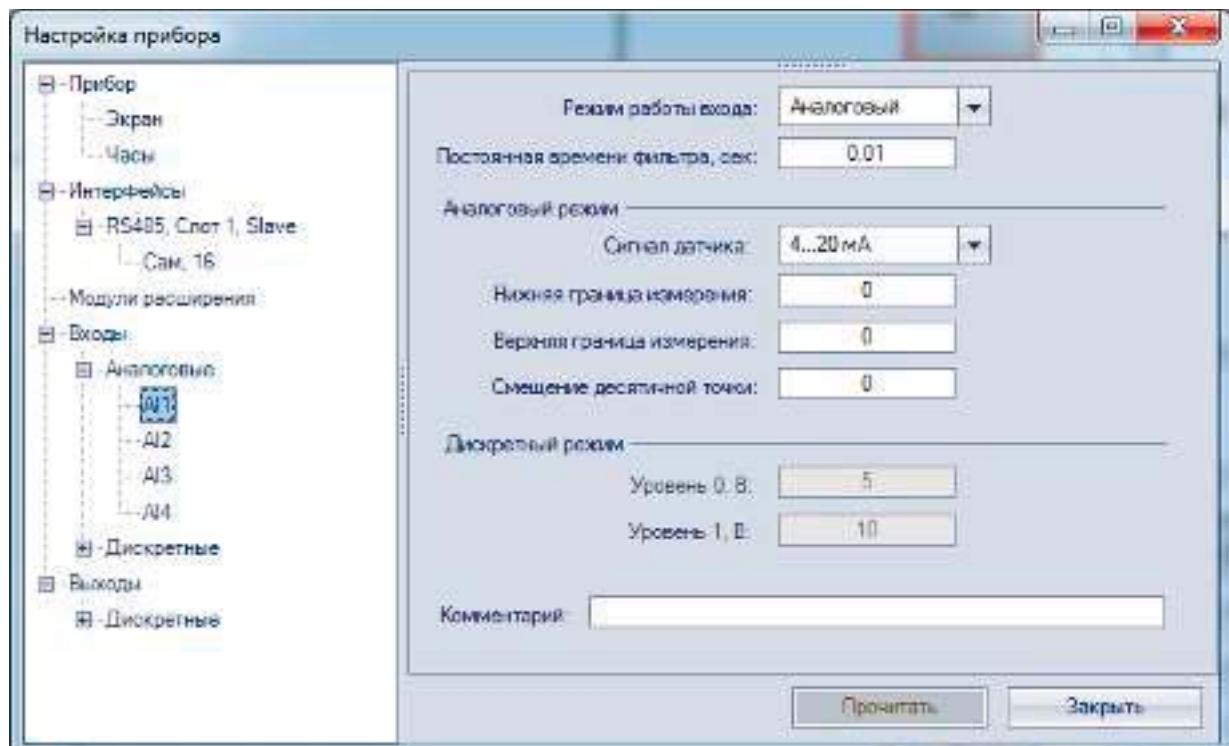


Рисунок 1.19 – Диалоговое окно "Настройка прибора"

После подключения прибора к компьютеру в прибор может быть загружена программа. После загрузки следует сначала отключить питание прибора, затем отсоединить прибор от компьютера.

5 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. В соответствии с индивидуальным вариантом задания, приведенного в [таблице 1.1](#), постройте таблицы истинности для вычисления логических переменных Q1 и Q2.
2. Создайте новый проект OWEN Logic для прибора ПР200-220.1.X.XXXX и разработайте программу управления дискретными выходами Q1 и Q2 по заданному варианту.
3. В режиме симулятора проверьте правильность работы программы.

Таблица 1.1 – Задания для выполнения самостоятельной работы

№ вар.	Логическое выражение	№ вар.	Логическое выражение
1	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge I_3 \vee I_4$ $Q_2 = \overline{I_1 \oplus I_2} \vee I_4 \wedge I_5$	16	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge \overline{I_3 \vee I_4}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_5}$
2	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge I_4 \vee I_5$ $Q_2 = \overline{I_1 \oplus I_2} \vee I_4 \wedge I_3$	17	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge \overline{I_4 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_3}$
3	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge I_3 \vee I_5$ $Q_2 = \overline{I_1 \oplus I_2} \vee I_4 \wedge I_3$	18	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_3}$
4	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge I_4 \vee I_3$ $Q_2 = \overline{I_1 \oplus I_2} \vee I_3 \wedge I_5$	19	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge \overline{I_4 \vee I_3}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_3 \wedge I_5}$
5	$Q_1 = \overline{I_1 \oplus I_2} \wedge I_3 \vee I_5$ $Q_2 = \overline{I_1 \oplus I_2} \vee I_3 \wedge I_4$	20	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_3 \wedge I_4$
6	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_3} \vee I_4$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_5}$	21	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_3} \vee I_4$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_5$
7	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_4} \vee I_5$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_3$	22	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_4} \vee I_5$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_3$
8	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_3} \vee I_5$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_3$	23	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_3} \vee I_5$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_3$
9	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_4} \vee I_3$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_3 \wedge I_5$	24	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_4} \vee I_3$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_3 \wedge I_5$
10	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_3} \vee I_5$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_3 \wedge I_4}$	25	$Q_1 = I_1 \oplus \overline{I_2 \wedge I_3} \vee I_5$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_3 \wedge I_4$
11	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_4}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_5$	26	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_4}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee I_4 \wedge I_5$

Окончание таблицы 1.1

№ вар.	Логическое выражение	№ вар.	Логическое выражение
12	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_4 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_3}$	27	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_4 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_3}$
13	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_3}$	28	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_4 \wedge I_3}$
14	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_4 \vee I_3}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_3 \wedge I_5}$	29	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_4 \vee I_3}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_3 \wedge I_5}$
15	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_3 \wedge I_4}$	30	$Q_1 = I_1 \oplus I_2 \wedge \overline{I_3 \vee I_5}$ $Q_2 = I_1 \oplus I_2 \vee \overline{I_3 \wedge I_4}$

5 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать таблицы истинности и снимки экрана OWEN Logic в процессе отладки программы, разработанной в соответствии с индивидуальным вариантом задания.

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Для чего предназначен модуль ПР-ИП485?
- Для чего предназначен модуль ПРМ?
- Какие устройства серии ПР фирмы OWEN вам известны?
- Какова область применения программируемых реле?
- Опишите структуру условного обозначения программируемого реле ОВЕН ПР200.
- Как подключить датчик типа «сухой контакт» к ПР200?
- Какую нагрузку способны коммутировать дискретные выходы ПР200?
- Какой язык программирования используется в OWEN Logic?
- Каким образом можно изменить размеры рабочего поля (холста)?
- Какой блок используется в OWEN Logic для реализации логической функции «ИЛИ»? Напишите таблицу истинности для данного блока.
- Какой блок используется в OWEN Logic для реализации логической функции «И»? Напишите таблицу истинности для данного блока.
- Какой блок используется в OWEN Logic для реализации логической функции «НЕ»? Напишите таблицу истинности для данного блока.
- Какой блок используется в OWEN Logic для реализации логической функции «Исключающее ИЛИ»? Напишите таблицу истинности для данного блока.